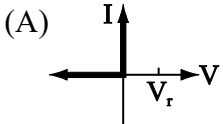
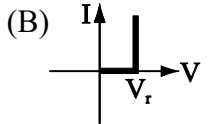
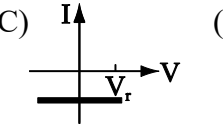
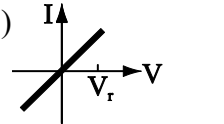


桃園大眾捷運股份有限公司 108 年度新進人員招募甄試試題


專業科目：電子學概論	測驗時間：15:40-16:40	卷別：乙卷
招募類科：身心障礙類組：技術員(運務票務類)		

※注意：本卷試題每題為四個選項，答錯不倒扣，全為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，依題號清楚劃記，複選作答者，該題不予計分。全份共計 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆 在答案卡上依題號清楚劃記，於本試題卷上作答者，不予計分。測驗僅得使用簡易型電子計算器(招生簡章公告可使用之計算機)，但不得發出聲響，亦不得使用智慧型手機之計算機功能，其它詳如試場規則。


- 在橋式全波整流電路中，其所使用的二極體數目為？ (A)1 (B)2 (C)4 (D)6 個
- 一般電源電路中，若濾波器的電容設計愈大時，則其輸出漣波會產生何種變化？
(A)愈大 (B)愈小 (C)不變 (D)時大時小
- 某正弦波通過半波整流電路，假設輸入頻率為 f_i ，則輸出信號之週期為？
(A) $\frac{2}{f_i}$ (B) $\frac{1}{4f_i}$ (C) $\frac{1}{2f_i}$ (D) $\frac{1}{f_i}$
- 二極體倍壓電路常使用於下列何種電路中？ (A)低電壓、小電流 (B)低電壓、大電流 (C)高電壓、低電流 (D)高電壓、高電流
- 電晶體內部電流的大小主要是由何種電壓來決定？ (A)射—基極電壓 V_{EB} (B)射—集極電壓 V_{EC} (C)集—基極電壓 V_{CB} (D)射極對地電壓 V_E
- 若電晶體工作在正常偏壓下，則下列有關射極、基極與集極之間的電流關係式，何者正確？ (A) $|I_C| = |I_E| + |I_B|$ (B) $|I_E| = |I_C| + |I_B|$ (C) $|I_B| = |I_E| + |I_C|$ (D) $|I_E| + |I_C| + |I_B| = 0$
- 已知某 PNP 型電晶體偏壓操作於作用區模式，則此 PNP 型電晶體三端 E、B、C 之電壓大小關係為？ (A) $V_E > V_B > V_C$ (B) $V_B > V_C > V_E$ (C) $V_C > V_E > V_B$ (D) $V_C > V_B > V_E$
- 電晶體三種組態中，何種組態特性是同時具有電壓與電流放大作用？ (A)CB (B)CE (C)CC (D)以上皆是
- 下列 V-I 特性曲線中，何者代表理想二極體 (V_r 為切入電壓)？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- 有一電源調整電路，在未接負載時，輸出電壓為 30V，若加上 100Ω 負載後，輸出電壓降為 25V，則此電路之電壓調整率 V.R.% 為？ (A)20% (B)16.6% (C)10% (D)5%
- 下列有關射極隨耦器主要功用之敘述，何者正確？ (A)阻抗匹配 (B)提高電壓增益 (C)降低電流增益 (D)推動高阻抗負載
- 以下有關共基極電晶體放大電路的敘述，何者錯誤？ (A)輸出阻抗高 (B) A_i 小於 1 (C) A_v 大於 1 (D)相位反相 180 度
- 已知某電晶體偏壓工作於作用區，且其參數 $\alpha = 0.98$ ，基極電流 $I_B = 0.04\text{mA}$ ，則射極電流 I_E 為？ (A)0.1 (B)2 (C)3.8 (D)5 mA
- 下列有關雙極性接面電晶體特性敘述，何者錯誤？ (A)電晶體全部寬度和中央層的比值是 1:150 (B)基極電流 I_B 很小，一般以 μA 為單位 (C)集極電流 I_C 一般以 mA 為單位 (D)射極雜質濃度增加，可提高電流放大率
- 若利用整流濾波的方式，以得到 $5V_m$ 輸出的倍壓電路，則電路最少需幾個二極體？幾個電容？ (A)2 個二極體、5 個電容 (B)4 個二極體、2 個電容 (C)4 個二極體、4 個電容 (D)5 個二極體、5 個電容
- 下列有關理想二極體特性敘述，何者錯誤？ (A)順向時視為開路，逆向時視為短路 (B)順向電阻等於零，逆向電阻無限大 (C)無順向電壓降，無逆向電流 (D)順向時視為短路，逆向時視為

開路

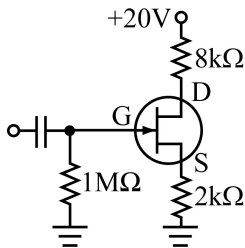
17. 一理想的電流源，其內阻應為？ (A)零 (B)無窮大 (C)隨負載而定 (D)固定值
18. 在偏壓電路的直流工作點，工作溫度改變會造成電晶體 β 值的變化，下列何者最為穩定不受影響？ (A)固定偏壓電路 (B)集極回授偏壓電路 (C)射極回授偏壓電路 (D)基極分壓偏壓電路
19. 若將二級共射極放大器使用直接耦合方式連接，即前級輸出端直接串接後級輸入端，下列何者為這種串接放大器的缺點？ (A)靜態工作點不穩定 (B)電路結構複雜 (C)低頻響應差 (D)電路成本高
20. 全波整流電路中，每只二極體的最大電流為 10A，各串聯一只 0.1Ω 電阻的目的，依下列敘述何者錯誤 (A)限流 (B)平衡兩個二極體所通過的電流 (C)平衡兩個二極體所消耗的功率 (D)兩個二極體獲得熱平衡
21. 溫度變化時，何者是穩定度最佳的偏壓方法？ (A)固定偏壓 (B)集極回授偏壓 (C)基極分壓、射極自給偏壓 (D)射極回授偏壓
22. 在共射極 CE 組態放大器中，通常集極電流 I_C 會隨著基極電流 I_B 的增加而產生什麼變化？ (A)穩定的增加 (B)先穩定增加，然後趨於飽和 (C)先增加再降下 (D)無關聯
23. 積體電路內之串級放大器電路大部分採用何種耦合方式？ (A)直接耦合 (B)電容耦合 (C)電阻耦合 (D)變壓器耦合
24. 有三級串接放大電路，如每一級受到耦合電容 C_b 影響，則總頻寬會？ (A)上升 (B)不變 (C)下降 (D)以上皆非
25. 已知輸出變壓器之初級阻抗為 1600Ω ，如其圈數比為 10:1，則次級應接多少歐姆之揚聲器？ (A)20 (B)16 (C)8 (D)4 Ω
26. 如圖所示，已知 $V_{DS} = 10V$ ，則 V_{GS} 為 (A)2.5 (B)-3.5 (C)-2.0 (D)-2.5 V




27. 下圖所示之 FET 放大器電路中， $A_v = v_o(t) / v_i(t)$ 為小信號之電壓增益，試問移除旁路電容 C_B 後，其 $|A_v|$ 與移除前比較有何不同？ (A)變小 (B)變大 (C)不受影響 (D)極性改變

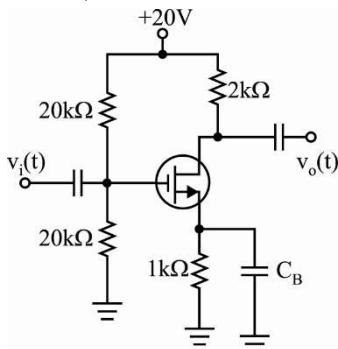

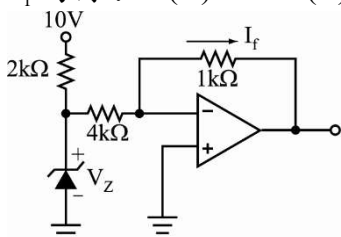
28. 下圖所示之運算放大器電路中， V_Z 為稽納二極體的崩潰電壓，若 $V_Z = 6V$ ，試問在正常工作下的 I_f 為何？ (A)2mA (B)1.5mA (C)1.25mA (D)1mA



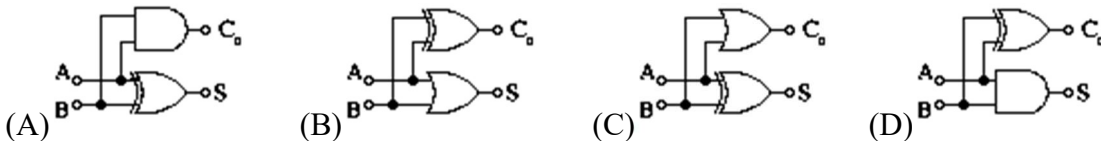29. 有一接面場效電晶體(JFET)，其 $I_{DSS} = 6\text{mA}$ ， $V_{GS(OFF)} = -6\text{V}$ 。請問當直流偏壓 $V_{GS} = -3\text{V}$ 時，其汲極電流 I_D 為何？ (A) 18mA (B) 3mA (C) 1.5mA (D) 1mA
30. 增強型 MOSFET 的結構因素會造成臨界電壓 V_T 值的變化，請問以下何者對其影響最大？ (A) 金屬導電層厚度 (B) 半導體層的厚度 (C) 二氧化矽的厚度 (D) 金屬導電層的材質
31. 一個全波橋式整流電路，輸入之交流正弦波電壓為 $16V_{p-p}$ ，則輸出之平均電壓約為多少？ (A) 5.1V (B) 7.2V (C) 8.2V (D) 9.4V
32. RC 串聯電路，若 $R=680\text{k}\Omega$ ， $C=0.22\mu\text{F}$ ，則時間常數約為 (A) 1.5ms (B) 15ms (C) 150ms (D) 0.15ms
33. 假設有一電源交流信號 $v_s(t) = 10\sin 377t\text{V}$ ，若經橋式整流後，其輸出所得之漣波頻率為？ (A) 60 (B) 120 (C) 240 (D) 377 Hz
34. 某電容濾波器中，已知濾波電容值 C 為 $0.6\mu\text{F}$ ，供給電流為 3mA ，若峰值整流電壓為 185V ，則此電路之輸出漣波有效值電壓 $V_{r(rms)}$ 為 (A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18 V
35. 某 NPN 型雙極性接面電晶體，若流入各極的電流取正值，且已知基極電流是 0.2mA ，集極電流是 1.8mA ，則射極電流值為何？ (A) 1.8 (B) 2 (C) -1.8 (D) -2 mA
36. 下列有關電晶體參數之關係式，何者錯誤？
 (A) $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$ (B) $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$ (C) $\gamma = \beta + 1$ (D) $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{1}{\alpha}$
37. 下列有關小信號交流分析過程中，何者錯誤？ (A) 電壓源開路 (B) 電流源開路 (C) 電容器短路 (D) 電感器開路
38. 下列何者為半加器之邏輯電路？



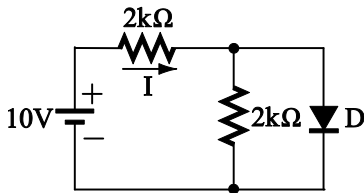39. $i = 50\sin(377t - 30^\circ)\text{A}$ ，式中頻率為 (A) 120Hz (B) 60Hz (C) 90Hz (D) 30Hz
40. 如圖所示，假設 D 為理想二極體，則電路中 I 之電流為？ (A) 5 (B) 2.5 (C) 2 (D) 0 mA



41. 五個色環的精確電阻器，用何種顏色表示誤差為 $\pm 0.5\%$ ？ (A) 黑 (B) 紅 (C) 綠 (D) 橙
42. 下列何者是靠單一種載子來傳導電流？ (A) 雙極性電晶體 (B) 發光二極體 (C) 稽納二極體 (D) 場效電晶體
43. 下列有關電洞特性之敘述，何者正確？ (A) 帶正電荷之粒子 (B) 帶負電荷之粒子 (C) 電子脫離原子軌道所留下之空位 (D) 帶正電荷之離子留下之空位
44. 在 N 型半導體中，傳導電流的載子主要是？ (A) 中子 (B) 電子 (C) 電洞 (D) 分子
45. 一原子失去電子後，經游離將變成？ (A) 不帶電 (B) 帶負電的離子 (C) 帶正電的離子 (D) 可能帶正電亦可能帶負電
46. 下列有關半導體敘述，何者正確？ (A) N 層軌道上可容納最多的電子數是 18 個 (B) 半導體內的電荷傳導主要是靠擴散方式 (C) 半導體材料的電阻係數會隨溫度的上升而下降 (D) 在本質半導體內的多數載子是電子，少數載子是電洞
47. 發光二極體 LED 正常工作時，通常是施加於何種狀態？ (A) 順向偏壓 (B) 逆向偏壓 (C) 逆、順向偏壓皆可 (D) 零偏壓

48. 弗萊明(John Fleming)右手定則中，食指所指的方向表示 (A)電子方向 (B)電子流方向 (C)磁力線方向 (D)導體運動
49. 一般二極體 P-N 接面的反向電阻會隨溫度的上升而產生何種變化？ (A)增大 (B)減小 (C)先增大再減小 (D)毫無影響
50. 下列有關直接耦合放大器（亦稱直流放大）的敘述，何者正確？ (A)不適用於作交流放大 (B)適用於作交流放大 (C)放大效率低 (D)功率損失大

本試卷試題結束