


等 別：四等考試  
 類 科：電力工程  
 科 目：電子學概要  
 考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)禁止使用電子計算器。


(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

 - 一、分析圖一之電路：(一)若使用理想之運算放大器，請計算電壓增益  $v_o/v_i$ ；(10 分)  
 (二)若運算放大器之開路增益 (open-loop gain)  $A$  並非無限大，且  $R_2=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_1=1\text{ k}\Omega$ ，在需要將(一)求出之電壓增益誤差壓低到 1% 以內的條件下， $A$  的最小數值為何？(10 分)



圖一

 - 二、圖二為一 MOS 差動放大器，差動輸入電壓施加於  $Q_1$  與  $Q_2$  之閘極，請推導其差動電壓增益。相關小訊號參數給定如下：各電晶體之轉導 (transconductance) 為  $g_{m1}$ 、 $g_{m2}$ 、 $g_{m3}$ 、 $g_{m4}$ ；各電晶體之輸出阻抗為  $r_{o1}$ 、 $r_{o2}$ 、 $r_{o3}$ 、 $r_{o4}$ ；電流源  $I$  之輸出阻抗為  $R_{SS}$ 。其中， $Q_1$  與  $Q_2$  全等，意即， $g_{m1}=g_{m2}$ 、 $r_{o1}=r_{o2}$ ；而  $Q_3$  與  $Q_4$  亦全等。(20 分)




圖二

- 三、在純矽半導體中參雜 (doping) 適量的磷原子 (擁有 5 個價電子) 之後，請說明會形成 n 型 (n type) 或 p 型 (p type) 半導體？參雜前後自由電子與電洞的數目有何改變，亦請說明？(10 分)

(請接背面)

等 別：四等考試  
類 科：電力工程  
科 目：電子學概要

 - 四、請說明二極體之匱乏區 (depletion region) 如何形成。在未施加任何偏壓之下，二極體的陽極 (anode) 與陰極 (cathode) 之電位孰高孰低？請務必說明原因。(10分)
- 五、請說明圖三屬於何種回授組態 (feedback topology)。其中， $i_s$  為輸入訊號且使用理想之運算放大器，請計算回授因子 (feedback factor)  $\beta$  與閉迴路增益 (closed-loop gain)  $A_f$ 。(20分)



圖三

- 六、請以 CMOS 邏輯電路實現  $Y = \overline{A(B + CD)}$ 。(20分)